
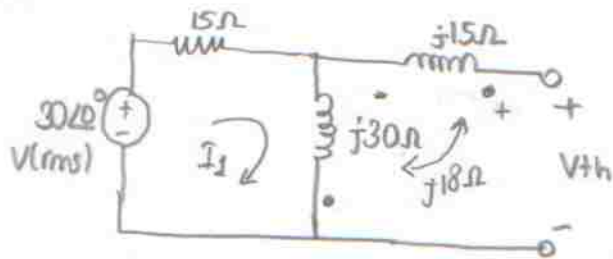


EEM 202 KISA SINAV III

Cevap anahtarı

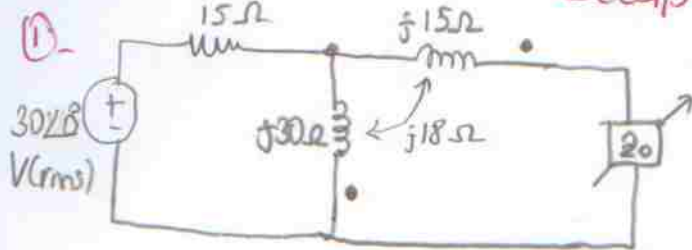


Acık devre gerilimi bulunur

$$I_1 = \frac{30 \angle 0^\circ}{15 + j30} = 0,4 - j0,8 \text{ A}$$

$$V_{th} = j30 I_1 - j18 I_1 = j12 I_1 = 9,6 + j4,8 = 10,73 \angle 26,57^\circ \text{ V}$$

Ortak endüktans empedansı $I_1 \Rightarrow I_1$ akımının 2. endüktansda yarattığı gerilim

Kısa devre akımı bulunur:

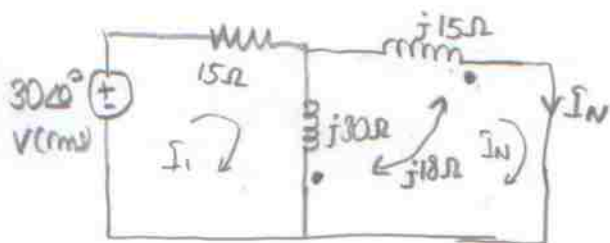

$$30 \angle 0^\circ = 15 I_1 + j30 (I_1 - I_N) + j18 I_N$$

$$0 = j15 I_N - j18 (I_N - I_1) + j30 (I_N - I_1) - j18 I_N$$

$$30 \angle 0^\circ = (15 + j30) I_1 - 12 j I_N$$

$$0 = j15 I_N - j18 I_N + j18 I_1 + j30 I_N - j30 I_1 - j18 I_N$$

$$j9 I_N = j12 I_1$$

$$I_1 = \frac{9}{12} I_N = \frac{3}{4} I_N$$

$$30 \angle 0^\circ = (15 + j30) \frac{3}{4} I_N - j12 I_N$$

$$30 \angle 0^\circ = (11,25 + j22,5 - j12) I_N$$

$$I_N = \frac{30 \angle 0^\circ}{15,38 \angle 43,02^\circ} = 1,95 \angle -43,02^\circ \text{ A}$$


$$Z_{th} = \frac{V_{th}}{I_N}$$

$$Z_{th} = \frac{10,73 \angle 26,57^\circ}{1,95 \angle 43,05^\circ}$$

$$Z_{th} = 1,92 + j5,16 \Omega$$

$$Z_0 = 1,92 - j5,16 \Omega$$


2)

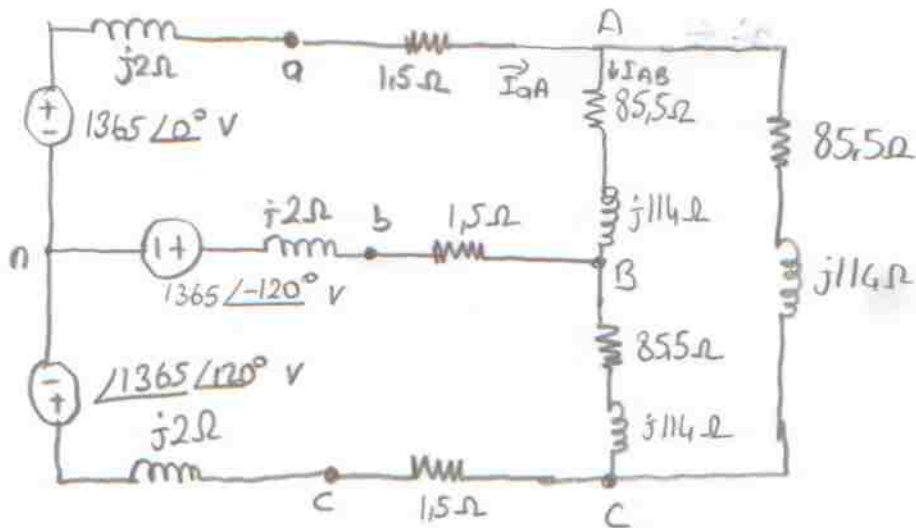

a) Tek faz eşdeğer devresi için Δ yük - Y yüte dönüştürülür:

$$Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3} = \frac{85.5 + j114}{3} = 28.5 + j38 \Omega //$$

Tek faz eşdeğer devresi:

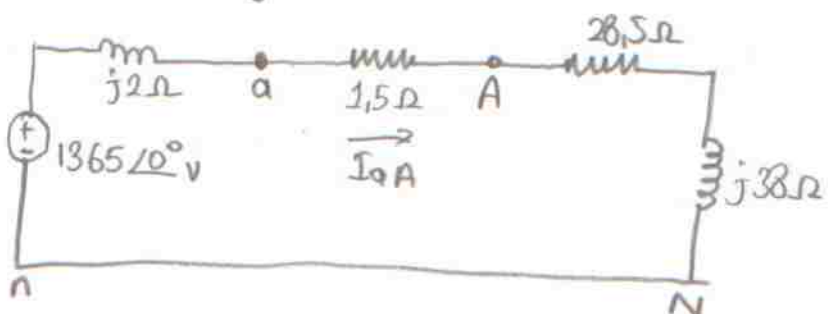

$$I_{AA} = \frac{1365 \angle 0^\circ}{30 + j40} = 27.3 \angle -53.13^\circ \text{ A}$$

pozitif sıradan dolayı;

$$I_{BB} = 27.3 \angle -173.13^\circ \text{ A}$$

$$I_{CC} = 27.3 \angle 66.87^\circ \text{ A}$$

$$I_{AB} = \frac{I_{AA}}{(\sqrt{3} \angle 30^\circ)} = \frac{27.3 \angle -53.13^\circ}{(\sqrt{3} \angle -30^\circ)} = 15.76 \angle -23.13^\circ \text{ A}$$

$$I_{BC} = 15.76 \angle -23.13^\circ - 120^\circ = 15.76 \angle -143.13^\circ \text{ A}$$

$$I_{CA} = 15.76 \angle -23.13^\circ + 120^\circ = 15.76 \angle 96.87^\circ \text{ A}$$

b) $S_{kaynak} = -1365 \cdot (I_{AA}^*) = -22358.75 - j29811.56 \text{ VA}$

Püretilen = 22358.75 kW

$P_{harcanan, yük} = 3 I_{AA}^2 (28.5) = 21,241 \text{ kW}$

c) $\frac{P_{harcanan} \%}{P_{üretilen}} = \frac{21241}{22359} \cdot 100 = 95 \%$