

Düğüm gerilimleri
yöntemi ile
bulunuz.

① $V_3 - V_1 = 6V$, $V_1 = V_3 - 6$ $V_1 - 4 + V_1$

② $-(V_2 - V_3) + V_3 + 2 - I_x = 0$ $I_x = 2V_3 - V_2 + 2$

③ $\frac{V_1 - V_2}{-j} + 2 - (V_2 - V_3) = 0 \Rightarrow V_1 j - j V_2 + 2 - V_2 + V_3 = 0$ $V_3 j - 6j - j + 1 V_2 + 2 + V_3 = 0$
 $(1+j)V_3 - (1+j)V_2 = -2+6j$

④ $\frac{V_1 - 4}{1} + V_1 + \frac{V_1 - V_2}{-j} + I_x = 0 \Rightarrow 2V_1 - 4 + V_1 j - j V_2 + I_x = 0$

$(2+j)V_1 - j V_2 - 4 = -I_x$

$-(2+j)(V_3 - 6) + j V_2 + 4 = 2V_3 - V_2 + 2$

$-2V_3 + 12 - j V_3 + j 6 + j V_2 + 4 = 2V_3 - V_2 + 2$

$-4V_3 - j V_3 + j V_2 + V_2 = -14 - j 6$


$V_3(-4-j) + V_2(1+j) = -14 - j 6$

$V_3(1+j) - V_2(1+j) = -2+6j$

$-3V_3 = -16$ $V_3 = \frac{16}{3} \angle 0^\circ$ $I_0 = \frac{16}{3} \angle 0^\circ A //$


ur

2

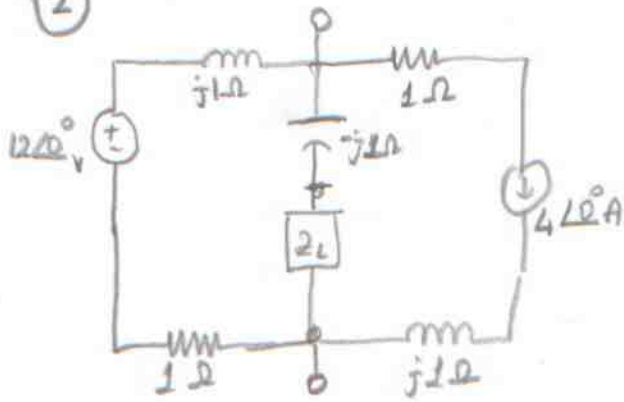


maximum ortalama
güç transferi için gerekli
 Z_L 'yi ve transfer edilen
maximum ortalama güç bulunuz.

$Z_{TH} =$

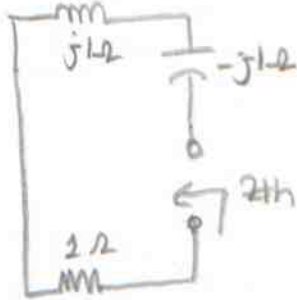


$$Z_{TH} = 1\Omega$$

$$V_{TH} = ?$$

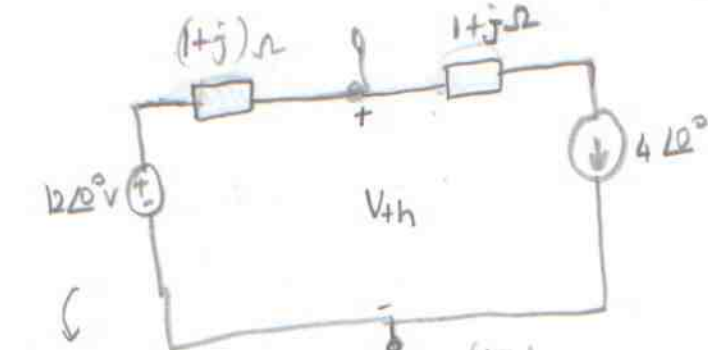


kaynak
dönüşümü

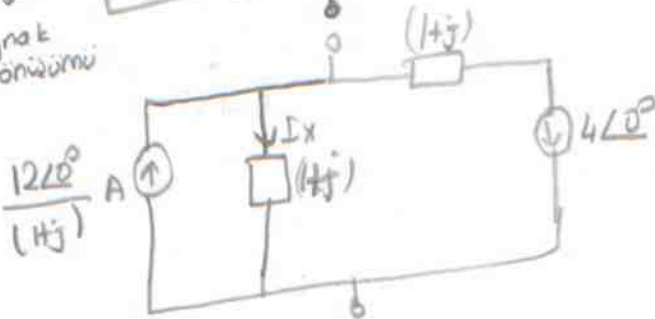

$$\frac{12\angle 0^\circ}{(1+j)} = I_X + 4 \quad I_X = \frac{12 - 4 - 4j}{(1+j)}$$

$$I_X = \frac{8 - 4j}{(1+j)}$$
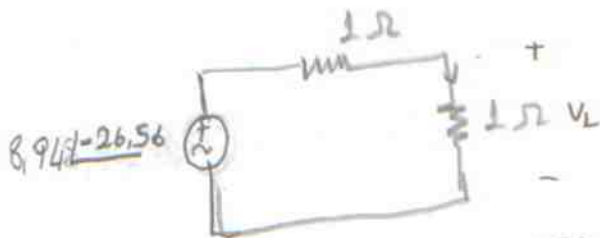
$$V_{TH} = 8 - 4j = I_X (1+j) = 8 - j4 \text{ V}$$




$$P = \frac{1}{2} \left(\frac{8.94}{2} \right)^2 \cdot 1$$

$$V_L = \frac{8.94\angle -26.56}{2}$$

$$V_L = 4.47\angle -26.56 \text{ V}$$

$$I_L = 4.47\angle -26.56 \text{ A}$$
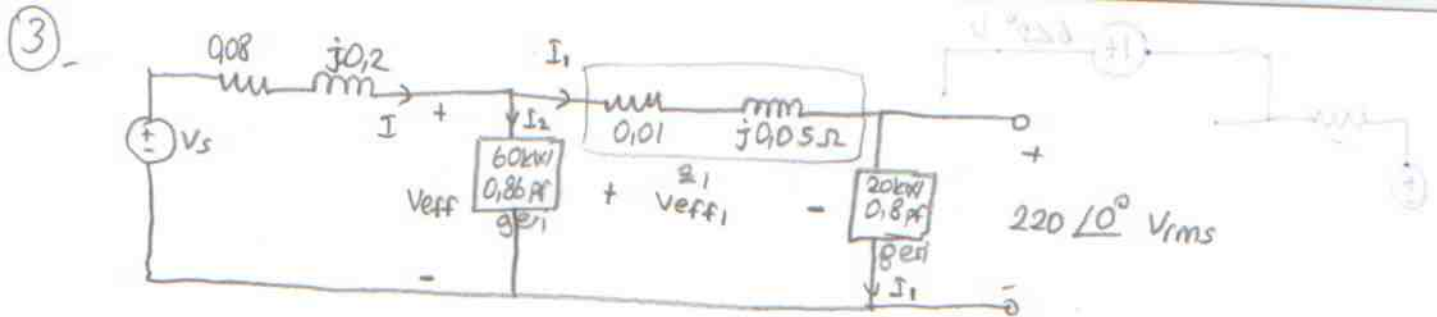
$$P = \frac{1}{2} (4.47)^2 = 10.00 \text{ W}$$



$$P = 20 \text{ kW} \quad \theta_1 = \cos^{-1} 0.8 = 36.87^\circ$$

$$V = 220 \angle 0^\circ \text{ V rms}$$

$$P = V \cdot I_1 \cdot \cos \theta_1$$

$$20 \cdot 10^3 = 220 \cdot I_1 \cdot 0.8$$

$$I_1 = 113.63 \angle -36.87^\circ \text{ A rms}$$

$$V_{\text{eff}} = V_{\text{eff}_1} + 220 \angle 0^\circ$$

$$V_{\text{eff}} = 4.315 + j3.86 + 220 = 224.32 + j3.86 \text{ V} = 224.35 \angle 0.98^\circ \text{ V}$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} 0.86 = 30.68^\circ$$

$$60 \cdot 10^3 = 224.35 \cdot I_2 \cdot 0.86$$

$$I_2 = 310.98 \angle -29.7^\circ \text{ A rms}$$

$$I = I_2 + I_1 = (310.98 \angle -29.7^\circ) + (113.63 \angle -36.87^\circ) = 423.95 \angle -31.61^\circ \text{ A rms}$$

$$V_s = (0.08 + j0.2) (361.027 - j222.24) + 224.32 + j3.86$$

$$V_s = 28.88 + 44.44 + j22.2 - j17.77 + 224.32 + j3.86$$

$$V_s = 297.64 + j58.81 = 303.4 \angle 11.17^\circ \text{ V rms}$$

$$\theta = \theta_v - \theta_i = 11.17^\circ - (-31.61^\circ) = 42.78^\circ$$

$$\text{pf} = \cos \theta = 0.93 //$$




4.



$$I = \omega C V = 2\pi \cdot 60 \cdot 200 \cdot 10^{-6} \cdot 240$$

$$I = 18,1 \angle 90^\circ \text{ A}$$
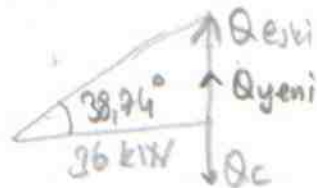
$$Q_c = 18,1 \cdot 240 = 4344 \text{ VAR}$$



$$Q_{yeni} = Q_{ekki} - Q_c$$

$$Q_{ekki} = (\tan 38,74^\circ) 36 \cdot 10^3$$

$$Q_{ekki} = 28,88 \text{ kVAR}$$

$$Q_{yeni} = 28,880 - 4344$$

$$Q_{yeni} = 24538 \text{ VAR}$$



$$\tan \theta_{yeni} = \frac{24538}{36000} \Rightarrow \theta_{yeni} = 34,28^\circ$$

$$pf = \cos \theta_{yeni} = 0,826 //$$