


Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh.
EEM 202 Devre Teorisi 2

İdeal Transformatör

Yrd. Doç. Dr. Selda GÜNEY

İdeal Transformatör


Kutupluluğunun Belirlenmesi

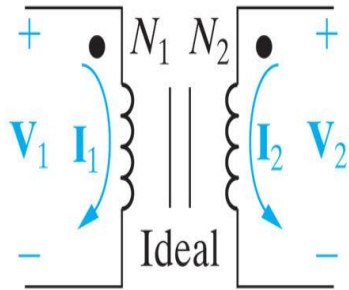

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2},$$

$$N_1 I_1 = -N_2 I_2$$


(a)

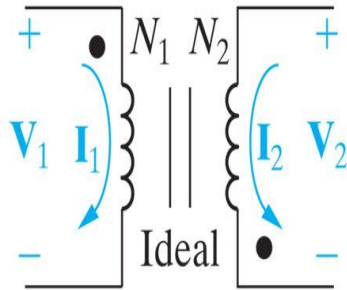

$$\frac{V_1}{N_1} = -\frac{V_2}{N_2},$$

$$N_1 I_1 = N_2 I_2$$


(b)

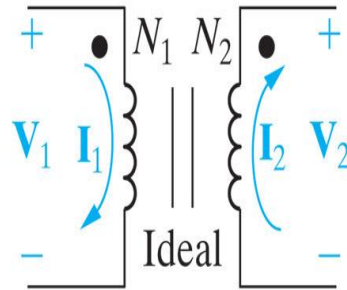

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2},$$

$$N_1 I_1 = N_2 I_2$$

(c)

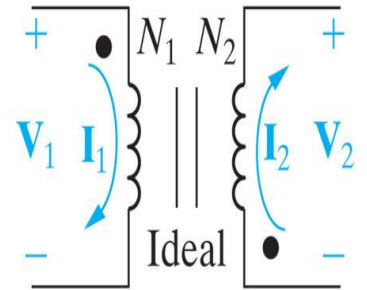


$$\frac{V_1}{N_1} = -\frac{V_2}{N_2},$$

$$N_1 I_1 = -N_2 I_2$$

(d)


İdeal Transformatör

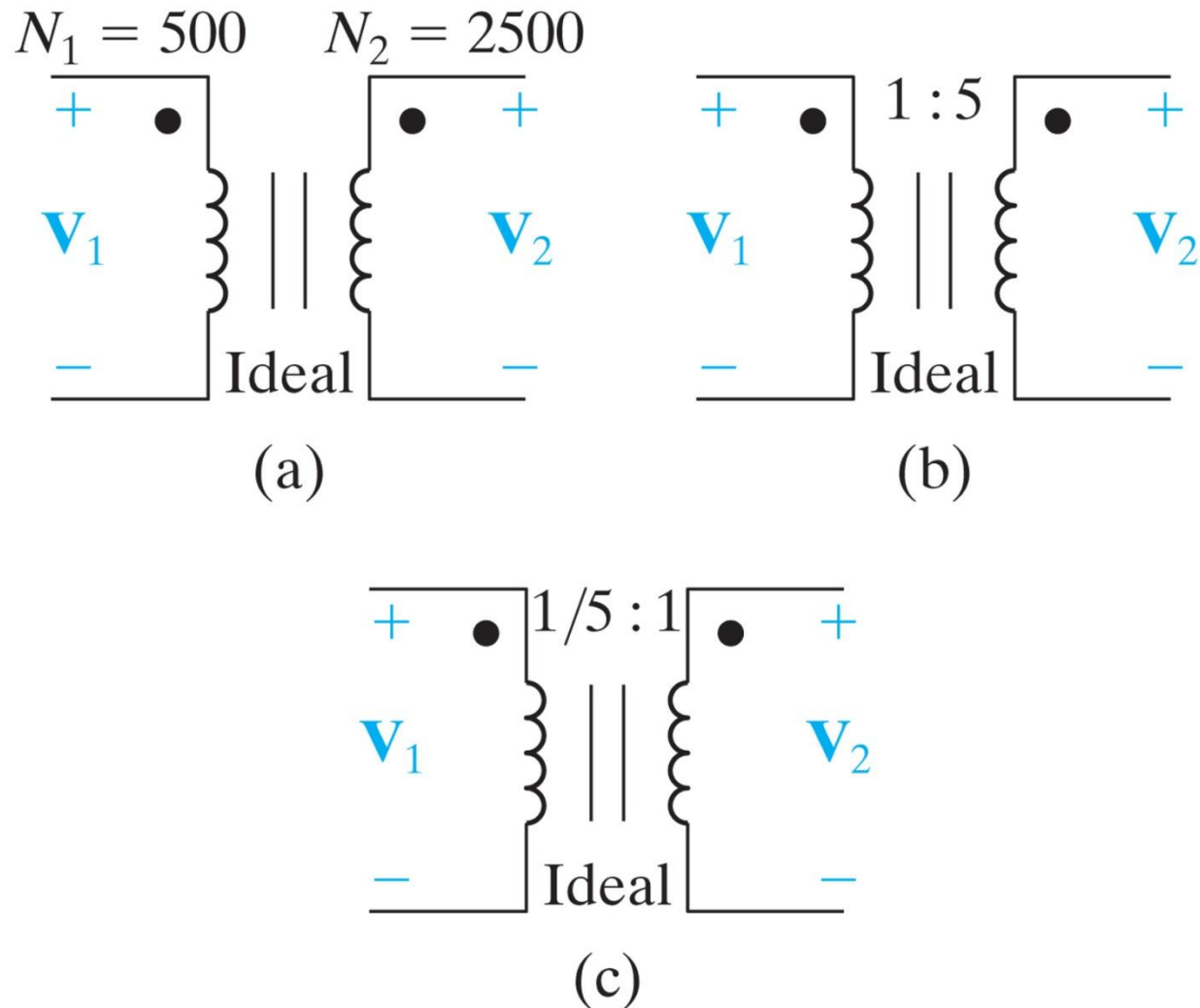Sarım oranı 3 farklı şekilde gösterilebilir



İdeal Transformatör

Örnek: $v_g = 2500 \cos 400t \text{ V}$

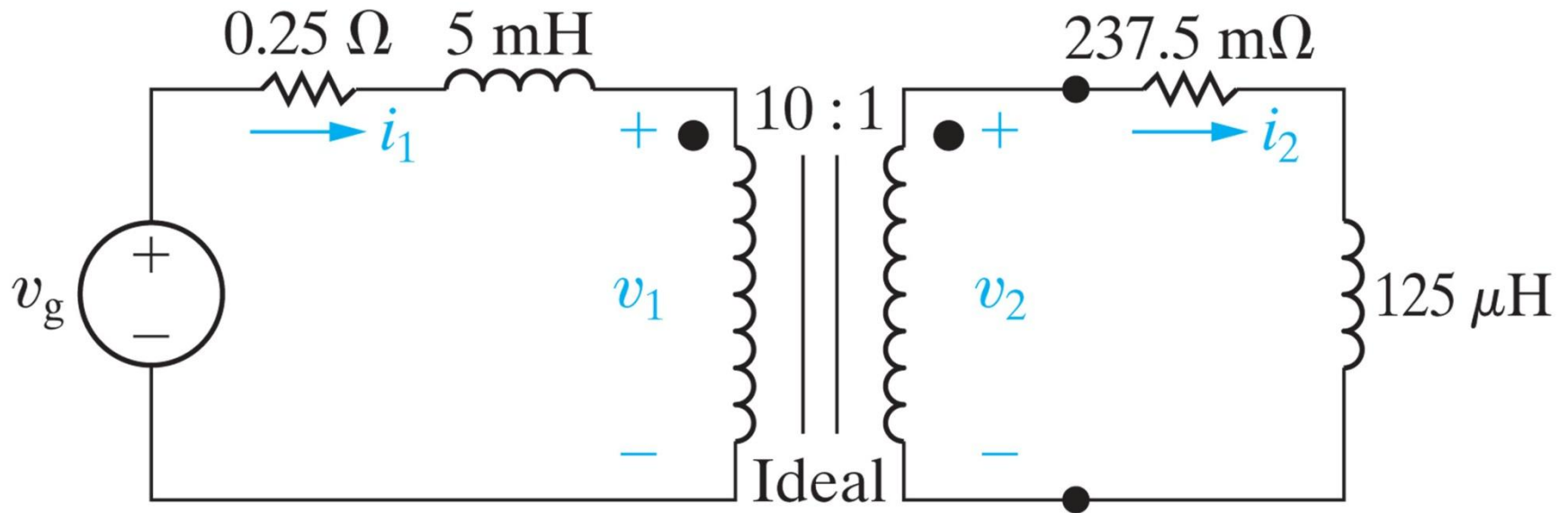


İdeal Transformatör

Örneğe devam...

$$X_L = j\omega L$$

Fazör bölgesi eşdeğer devresi:

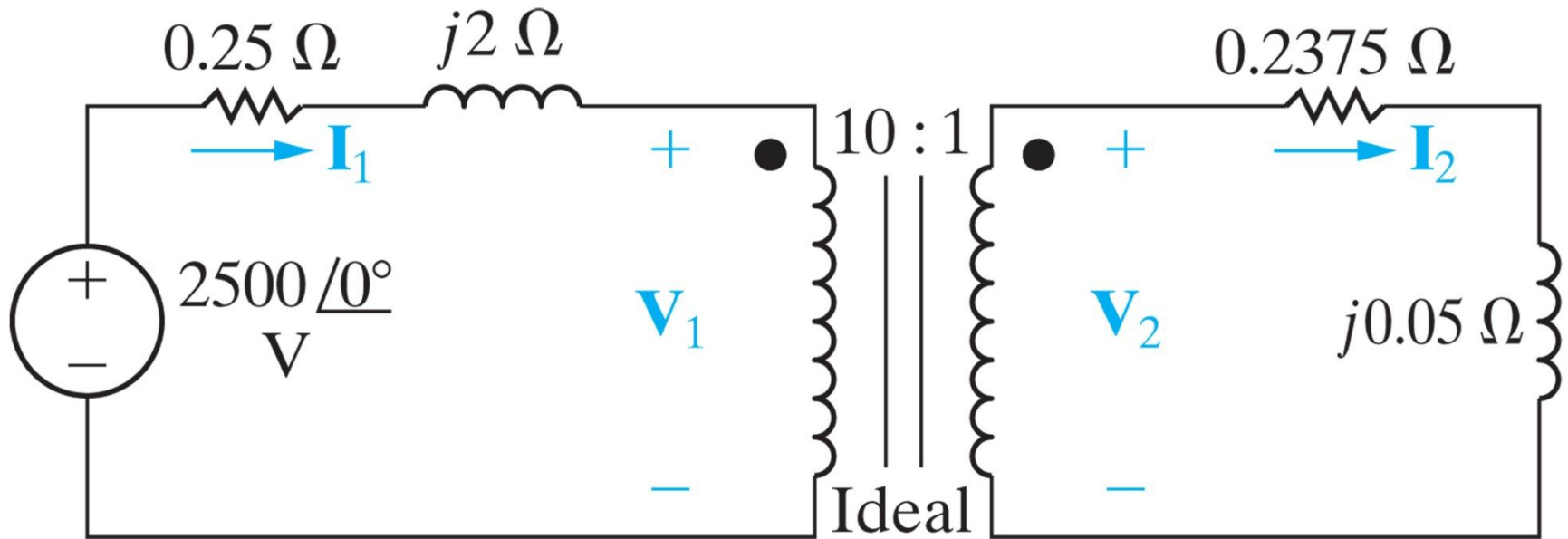

İdeal Transformatör

Empedans Uyumu için İdeal Trafo Kullanımı

